

二进制加减计数器

设计思路

对模式使用 `case` 语句，选择工作模式。在即将溢出时发送 `full` 信号到 `C`。

测试流程

输入是一个时钟信号，通过 `always` 进行生成，和一个低电平异步复位信号，以及模式选择信号。

