

Moore 状态机


日期: November 5, 2020

本题中输出需要完全由状态决定，因此需要设定不同的状态跳转方式。对于输出，只需在特定状态输出即可。为了输出的实时性，对输出采取 `assign` 的方式进行赋值。

1 状态机运行模式

转换图如图 1。

图 1: 转换图

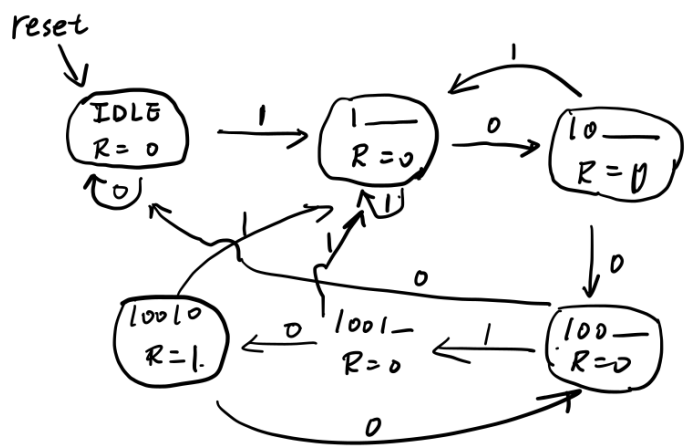

波形如图 2。

图 2: 波形图

